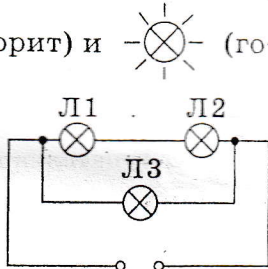



Три лампы включены в электрическую цепь, как показано на рисунке. Отметьте значками $\otimes$ (не горит) и $\odot$ (горит) в таблице, что произойдет, если:

- I. перегорит лампа Л1;
- II. перегорит лампа Л2;
- III. перегорит лампа Л3;
- IV. перегорят лампы Л1 и Л2?



	I	II	III	IV
Л1				
Л2				
Л3				

УКАЖИ ОШИБКИ В СХЕМЕ.

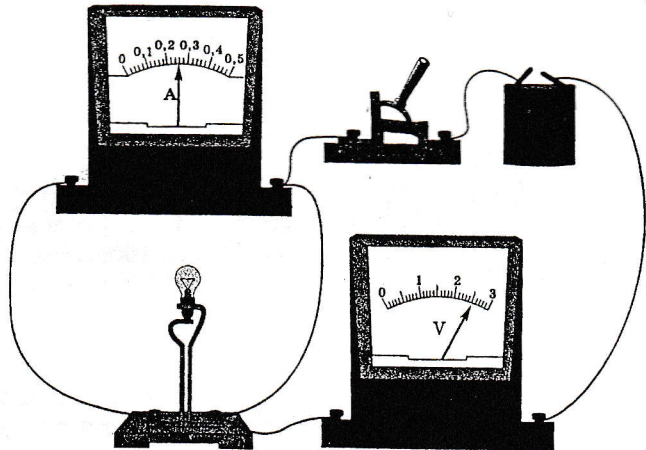

Начерти правильную.